

Zakładam:

$$I_{WYMAX} = 1 \text{ [A]}$$

$$U_{WY0} = 5 \text{ [V]}$$

$$R0 = 5 \text{ [\Omega]}$$

$$\text{zasilanie } U_z = 2 * U_{wy} = 2 * 5 = 10 \text{ [V]}$$

Dioda Zenera BZX79-C3V0,113 3V

$$U_z = 3V, P_d = 0.4/0.5 \text{ [W]}, I_r = 10 \text{ [\mu A]}, I_{fmax} = 250 \text{ [mA]}$$

Tranzystor NPN 2N2222A



NEXPERIA Zener Diodes



Symbol	Manufacturer's part number	Manufacturer	Type of diode	Structure	U_z [V]	Tol. [%]	P_d [W]	Mounting	Case	Package	I_r [μA]	I_{fmax} [mA]	I_z [mA]	U_{fmax} [V]	Application
BZX79-C3V0,143	BZX79-C3V0,143	NEXPERIA	Zener	single diode	3	±5	0,4/0,5	THT	DO35	Ammo Pack	10	250	-	-	-
BZX79-C3V3,113	BZX79-C3V3,113	NEXPERIA	Zener	single diode	3.3	±5	0,4/0,5	THT	DO35	reel, tape	-	250	-	0.9	-
BZX79-C3V3,133	BZX79-C3V3,133	NEXPERIA	Zener	single diode	3.3	±5	0,4/0,5	THT	DO35	Ammo Pack	-	250	-	0.9	-
BZX79-C3V6,113	BZX79-C3V6,113	NEXPERIA	Zener	single diode	3.6	±5	0,4/0,5	THT	DO35	reel, tape	-	250	-	0.9	-
BZX79-C3V6,133	BZX79-C3V6,133	NEXPERIA	Zener	single diode	3.6	±5	0,4/0,5	THT	DO35	Ammo Pack	-	250	-	0.9	-
BZX79-C3V9,113	BZX79-C3V9,113	NEXPERIA	Zener	single diode	3.9	±5	0,4/0,5	THT	DO35	reel, tape	-	250	-	0.9	-
BZX79-C3V9,133	BZX79-C3V9,133	NEXPERIA	Zener	single diode	3.9	±5	0,4/0,5	THT	DO35	Ammo Pack	-	250	-	0.9	-

Obliczam Idmax:

$$P_d = 0.4 \text{ [W]},$$

$$U_{zo} = 3 \text{ [V]}$$

Maksymalny prąd diody:

$$I_{dmax} = P_d / U_{zo} = 0.4 / 3 = 0.1333 \text{ [A]}$$

wartość prądu dobrano tak by prąd osiągnął 50% wartości maksymalnej,

$$I_d = 0.133 / 2 = 0.066 \text{ [A]}$$

Rezystancje:

$$I_d = U_{wy} - U_{zo} / R1 \rightarrow R1 = U_{wy} - U_{zo} / I_d = (5 - 3) / 0.066 \rightarrow R1 = 30,03 \text{ [\Omega]}$$

$$R0 = U_{wy} / I_{wy} = 5 / 1 = 5 \text{ [\Omega]}$$

wyznaczam R2, R3

$$U_{wy} = U_{zo} (R2 / R3 + 1) \rightarrow R2 / R3 + 1 = U_{wy} / U_{zo} \rightarrow R2 / R3 = (U_{wy} - U_{zo}) / U_{zo}$$

$$R2 / R3 = 5 - 3 / 3 = 0.666 \rightarrow R2 = 0.666 * R3$$

$$R2 = 3 \text{ [\Omega]} \quad R3 = 0.666 * 3 = 2 \text{ [\Omega]}$$

$$R3 = 2 \text{ [\Omega]}$$

<https://www.multisim.com/content/XHFkdaGfQNHVGRY9tHxqje/wzmop-v2-1-1-1-1/open/>

schemat układu


Q2

PR2

2N2222A

V

1

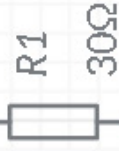

R1
30Ω

PR1

V



R2
2kΩ

U2



3

V2



V2
11V

UA741CD

V1



V1
11V

4

PR5

V

7



D1
3V



R3
3kΩ

0

V3

12V




V3
12V



R0
5kΩ

DC Sweep 1

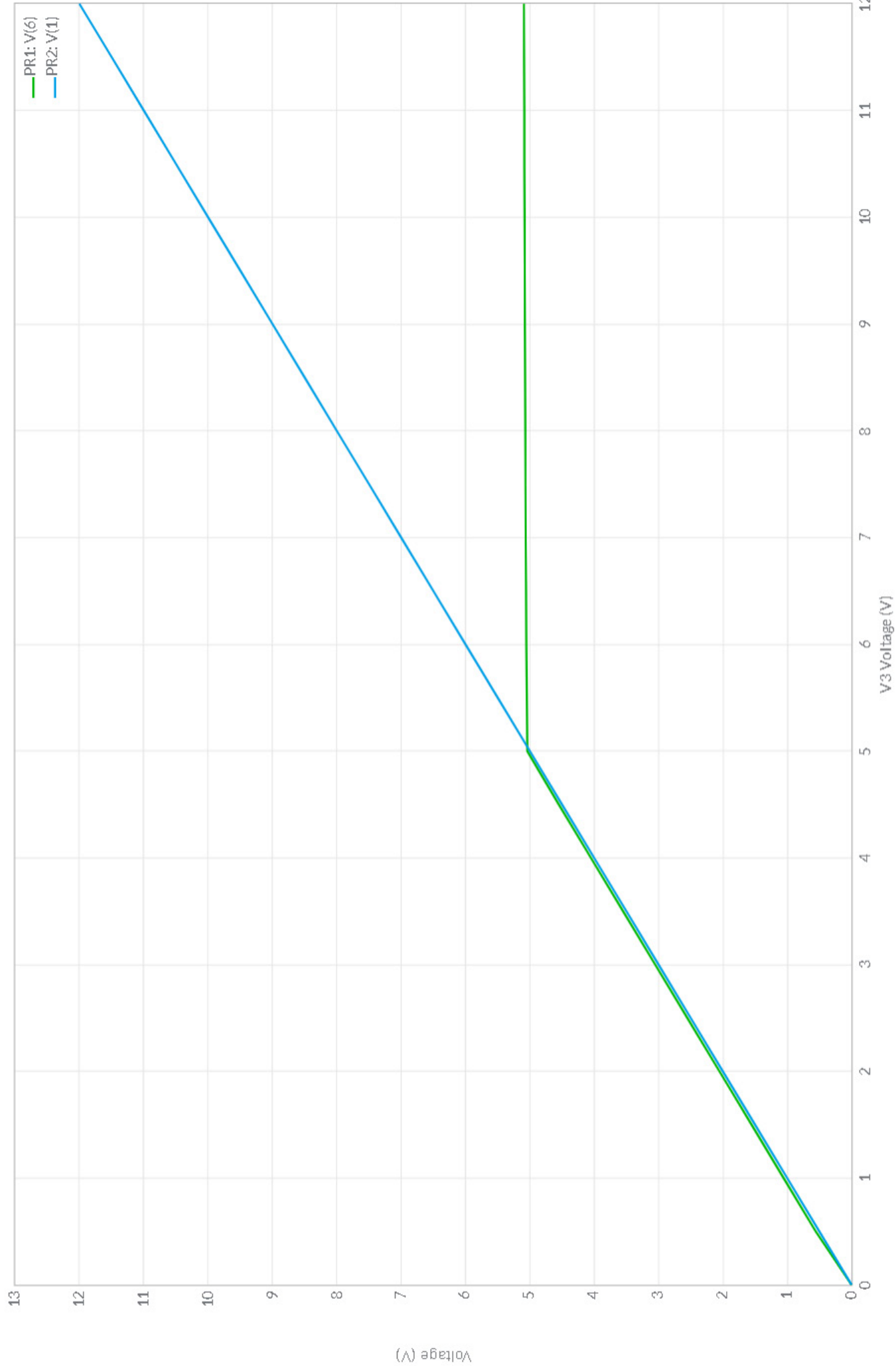wykres napięcia wyjściowego od napięcia wejściowego



na wykresie widać stabilizację napięcia na poziomie 5V

poniżej zależność napięcia od oporu R_0 i prądu I_{wy}

